	Устройства										Признаки				
	АП	ПИР	РКОП1	РКОП2	РО2	РО1	РУК				ω	φ	Тц	Тож	ТКоп
1	Нал. сост.		00000000	00000000	0,23000		0,77777								
2	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\varepsilon}_1$														
3	$def\cdot\bar{\varepsilon}_1$		10011000												
4	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\varepsilon}_2$				0,00000										
5	$def\cdot\bar{\varepsilon}_2$														
6	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\varepsilon}_1$														
7	$def\cdot\bar{\varepsilon}_2$					0,77777									
8	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\varepsilon}_1$														
9	$def\cdot\bar{\varepsilon}_2$						100000								
10	$abc\cdot\bar{\varepsilon}_1$					РР⇒РО1									
11	$def\cdot\bar{\varepsilon}_2$	Е1			РР⇒РО2	1,00000									
12	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\cdot\bar{\varepsilon}_1$	Е2													
13	$def\cdot\bar{\varepsilon}_2$	Е3							1,00001						
14		Е4				1,00001								1	
15		Е5					1,00001	РО2⇒РР						0	1

Продолжение

	Устройства						Признаки				
	АП	ПИР	РЕПП	РЕПП	РОЗ	РНК	РА	ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
1		Е1	10000000	10000000	032525						0	0
2		Е2					111=РА				1	
3		Е3				032525						
4		Е4										
5		Е5			176000						0	
6		Е6										
7		Е7					032525				1	0

Продолжение

ОПК (Ш2, А8)

	АП	ПИР	РКОП2	РКОП2	РД2	РО1	РМК	Р1	Устройства			Признаки			
												Ш	Ф	Тц	Ток	Ткоп
1																0
2		Е1														
3		Е3														
4		Е4														1

Продолжение

ОПУК (А2, А3)

	Устройства								Признаки				
	ДП	ПИР	РСОП1	РСОП2	РОГ	РОГ	РНК	РЛ	Ш	Ф	Тч	Тож	Ткон
1													0
2		Е1	Адрес	адрес	адрес	адрес	адрес	адрес					1
3		Е2											
4		Е3											
		Е4											

272

Продолжение

	Устройства								Признаки				
	АП	ПДР	РКОПЕ	РОПЕ	РОГ	РОТ	РАК	РИ	ω	φ	Тц	Тож	Ткоп
1		Е1	Рамочное	Рамочное	Рамочное	Рамочное	Рамочное	Рига-ли					0
2		Е2											
3		Е3											
4		Е4											

ОПЛК

Продолжение

	Устройства																Признаки				
	АП	ПИР	РКОП	РКОП	РОД												ω	φ	Тц	Тож	Ткон
			нач адр	нач адр	адрес																
1																					0
2		E1																			1
3		E2																			
4		E3																			
		E4																			

УИс

2Ж

Продолжение

	Устройства							Признаки				
	ПП	ПИР	РКОП1	РКОП2	РО1	РО2	РР	ω	Ф	Тц	Ток	Ткоп
1												
2		E1	включено	включено	включено	включено	1:1000	0	0			0
3		E2										
4		E3					100000	1	1			
		E4						1	1			1

ПЗ

Продолжение

ПСИ

	ЯП	ГИР	Устройства					Признаки				
			Регп2	Рог	Ри			ω	φ	Пч	Гох	Гкот
1		Е1	1100100	1,52525								0
2		Е2										
3		Е3			1,52525							
4		Е4										1

Возможные неисправности блока А-3I3-2 (А-3I3-2А)

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		Неисправности УС	
I. Отсутствуют сигналы $\tau_1', \tau_2', \tau_1'', \tau_2'', \tau_1''', \tau_2'''$ и постоянно вырабатывается сигнал "Нач.уст."	I. Не поступает сигнал "Питание в норме".	Проверьте наличие и параметры сигнала "Питание в норме" осциллографом с большим послесвечением, используя внутреннюю синхронизацию.	УС ИI5.075.000 Э3
	2. Не работает входной триггер - транзисторы Т3,Т4 (на контрольной точке КТ2 сигнал "0").	Проверьте входные и выходные сигналы триггера, при необходимости отключите вывод микросхемы УI3/I0	УС ИI5.075.000 Э3
	3. Не работает кварцевый генератор.	Проверьте работу кварцевого генератора	УС ИI5.075.000 Э3
	4. Постоянно присутствует сигнал "0" на выходе 4 микросхемы УI2/8 .	Проверьте работу инверторов УI2-2,УI2-3,УI3-3	УС ИI5.075.000 Э3
	5. Постоянно присутствует сигнал "0" на выходе УI6/6	Проверьте работу линии задержки ЛзI и УI6-2	УС ИI5.025.000 Э3
	6. Постоянно действует сигнал "Нач.уст.КПА"	Проверьте входной сигнал "Нач.уст.КПА", а также делитель напряжения R33, R32 и инвертор УI5-I	УС ИI5.075.000 Э3
2. Отсутствуют сигналы $\tau_1', \tau_2', \tau_1'', \tau_2'', \tau_1''', \tau_2'''$ при снятом сигнале "Нач.уст."	I. Отсутствуют сигналы "$\overline{\tau_1}$ КПА" и "$\overline{\tau_2}$ КПА" при наличии сигнала "0" на входе "Бл.ГТИ ЦВУ"	Проверьте входные сигналы, идущие с КПА, и входные делители напряжения R7,RI0,RII. Проверьте правильность работы инверторов У6-I и У9-I	УС ИI5.075.000 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	2. Не работает формирователь тактирующих импульсов	Проверьте работу формирователя тактирующих импульсов (КТ4 и КТ5) и работу выходных инверторов У6-У9	
3. Отсутствует сигнал "ИВкл" при наличии сигналов "τ_1" и "τ_2" и отсутствии сигналов начальной установки	I. По входу "Бл.ИВкл." (микросхема УI7/5) действует сигнал "0"	Проверьте входной сигнал и инвертор УI7-2	УС ИI5.075.000 Э3
	2. Не работает формирователь сигнала "ИВкл."	Проверьте входной и выходной сигналы формирователя сигнала "ИВкл." (транзистор Т6)	УС ИI5.075.000 Э3
4. Отсутствует сигнал "ИВыкл"	I. Не работает формирователь сигнала "ИВыкл.	Проверьте инвертор УI6-I и наличие сигнала "Корпус" на УI6/I,2	УС ИI5.075.000 Э3
5. Отсутствует любой из сигналов обращения к ШЗУ: "ИНЦ ШЗУ" "ИЧт ШЗУ", "ИЗп ШЗУ",	I. Отсутствуют входные сигналы "ИНЦ ШЗУ", "ИЧт ШЗУ" или "ИЗп ШЗУ"	Осуществите на серии обращение к ШЗУ, сначала в режиме записи, а затем в режиме чтения и проверьте входные сигналы устройства синхронизации	УС ИI5.075.000 Э3
	2. Не работает формирователь одного из указанных выше сигналов	В том же режиме проверьте работу формирователя отсутствующего сигнала	УС ИI5.075.000 Э3
6. Отсутствует сигнал "ВрМI" или "ВрМ2"	Отсутствуют входные сигналы "ВрМI","ВрМI " либо "ВрМ2", "ВрМ2 " или не работают инверторы УI7-3, УI7-4	Проверьте наличие сигналов на входах устройства синхронизации. Проверьте делители напряжения R36-R4I, а затем работу инверторов УI7-3, УI7-4	УС ИI5.075.000 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
Неисправности УУ (Поиск неисправностей производите в потактном режиме)			
7. Не запускается ЦВУ при подаче питающих напряжений	I. Не индицируется код прерывания Пр П, на РКОп1, РКОп2: - не формируются сигналы "$\overline{\text{ЗМК}} \Rightarrow$ РКОп", "I $\Rightarrow$ ТПр.3";	Проверьте наличие сигнала "$\overline{\text{ПВкл. } \tau_2}$" ("лог.0") на контакте микросхемы У22/8 Если сигнал отсутствует, проверьте наличие сигналов, поступающих на указанную микросхему: на контакте У22/9 должен быть сигнал "ПВкл." ("лог.I"), приходящий с триггера ТПВкл, а на контакте У22/I0 - сигнал "τ_2" ("лог.I"). Если триггер ТПВкл не установился в состояние "I" (сигнал "лог.0" на контакте У22/II), проверьте наличие линии связи сигнала "$\overline{\text{ИВкл}}$" (У22/I2, ПI/52, ПУ2/24, ПУ3/32) и отсутствие сигналов "$\overline{\text{Сброс}}$" и "$\overline{\text{Т Пр } \tau}$" ("лог.I") на контактах У8/4 и У8/5 соответственно. Проверьте наличие линии связи сигнала "τ_2" (У22/I0, ПI/6, ПУ2/28, ПУ3/8). При наличии сигнала "$\overline{\text{ПВкл } \tau_2}$" ("лог.0") проверьте формирование сигнала "I $\Rightarrow$ ТПр.3" ("лог.I") на контакте У22/6 и сигнала "$\overline{\text{ЗМК}} \Rightarrow$ РКОп" ("лог.0") на контакте У36/8.	Сборка I ИП5.I05.055 ЭЗ (лист I)

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	- неправильно заносится сигнал "№МК ⟹ РКОп" на РКОпI, РКОп2;	При несоответствии хотя бы одного из сигналов триггеров TI-T8 (РКОп2) коду I0,I00 I00 команды "Пр П$_1$" проверьте сначала наличие сигнала "№МК ⟹ РКОп" на входном контакте соответствующего триггера (см.схему электрическую принципиальную сборки 4), а затем проверьте работу этого триггера.	Сборка 4, ИI5.I05.058 Э3 (лист 2)
	- не формируется сигнал кода прерывания "Пр $\overline{II}_1$"	Проверьте сигналы триггеров TI-T8 (РКОп2) на входе дешифратора Дш2, соответствие их коду I0 I00 I00, формирующему сигнал "Пр $\overline{II}_1$" ("лог.I") на контакте УI3/8 сборки 2.	Сборка 2, ИI5.I05.056 Э3
		Если сигнал "Пр $\overline{II}_1$" не формируется, проверьте работу логической цепи формирования сигнала "Пр $\overline{II}_1$" дешифратора Дш2: - на контактах У60/6, У59/I2, У42/6, У57/8 сборки 2 должен быть сигнал "лог.0"; - на контактах У59/3, У55/8, У60/8, У60/3, У54/II, У42/8, У42/3, УI3/8 сборки 2 должен быть сигнал "лог.I"	
	2. Не запускается ГИР $\overline{II}$	Проверьте наличие сигнала "Зап.ГИР $\overline{II}$" ("лог.I") на контактах УI4/9,I0, П3/49, УI9/8 сборки 4	Сборка 4, ИI5.I05.058 Э3 (лист I)
		Проверьте формирование сигнала "Зап.ГИР $\overline{II}$" ("лог.I") при поступлении сигнала ("лог.I") с	Сборка I, ИI5.I05.055 Э3 (лист I)

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		триггера ТПр.3 на контактах У75/9 сборки 4 и сигнала τ_2 на контакт У75/I0 сборки 4 (на контактах У75/8 и УI9/6,II,I2 сборки 4 должен быть сигнал "лог.0").	
		Проверьте тракт формирования сигнала ТПр.3" (триггеры, собранные на микросхемах УI2-I, УI2-2 и УI8-I, УI8-2 сборки 4) при поступлении сигнала "I ⟹ Т Пр.3" ("лог.I" на контакт УI8/9,I0.	
		Проверьте наличие связи УI8/9, I0, П2/34 сборки 4, ПУ6/34, ПУII/49 коммутационной платы, ПI/49, У36/9,I0,I2,I3 сборки I.	
		Проверьте работу тракта формирования фазы Е5 УI4, У4, УI3 (см.схему электрическую принципиальную сборки 4).	
		Проверьте наличие сигнала "лог.0" на контактах У22/4 и У34/8 сборки I	Сборка I, ИП5.I05.055 Э3 (лист I)
8. Не запускается ЦВУ при обмене ССП в случае выхода на прерывающую программу	Не индицируется код прерывания Пр $\overline{И}$, на РКОпI, РКОп2: - не формируются сигналы "$\overline{\text{ПМК}} \Rightarrow$ РКОп", "I ⇒ Т Пр.3".	Проверьте наличие уровня "лог.I" входных сигналов: "ШПрВЧК" на контакте У34/9, "ТС$\overline{\text{ст}}$ ∨ ТКОп·A_0" на контакте У34/I0,I2, τ_2 на контакте У34/I3.	Сборка I, ИП5.I05.055 Э3 (лист I); Сборка 8, ИП5.I05.057 Э3 (лист I)
		При отсутствии сигнала "ШПр·ВЧК" проверьте наличие сигнала ШПр "лог.I" на ПУ2/83 и линию связи ПУ2/83,П2/52 сборки I, У38/I2;	

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		проверьте наличие сигнала "ВЧК" "лог.0" на контакте У38/I3 сборки I и линию связи У38/I3, П2/2I сборки I, ПУI0/2I, ПУ5/2I, П2/2I, У20/3 сборки 3.	
		Проверьте формирование сигнала "ШПр ВЧК" (лог."0") на контакте У38/22 и сигнала "ШПр ВЧК" (лог. "I") на контакте УI8/8, а также наличие связи УI8/8, У23/9,I0, У34/9 сборки I.	Сборка I ИI5.I05.055 Э3 (лист I)
- не формируется сигнал "ТКОп"		Проверьте наличие сигнала "Тост I $\vee$ ТКОп·Ао" (лог."I") на контакте УI0/II сборки 2 и линию связи УI0/II, П3/28 сборки 2, П3/43, У34/I0,I2 сборки I. При отсутствии сигнала "ТостI $\vee$ ТКОп·Ао" на контакте УI0/II проверьте тракт формирования сигнала "ТостI", если выходу на прерывание предшествовала команда ОПХК, и тракт формирования сигнала "ТКОп·$А_0$" в случае любой другой команды, предшествовавшей выходу на прерывание.	Сборка 2 ИI5.I05.056 Э3
		Проверьте установку триггера ТКОп, собранного на микросхемах У22-I и У22-2 сборки 2, в состояние "I" ("лог.I" на контакте У22/I2 сборки 2) при наличии сигнала "I$\Rightarrow$ТКОп" ("лог.I") на контакте УI3/I, У44/6 сборки 2 и отсутствие сигнала "Бл.ИКОп" ("лог.I") на контакте УI3/2 сборки 2.	
		Если сигнал "I$\Rightarrow$ТКОп" не формируется ("лог.0" на контакте У44/6 сборки 2), проверьте работу тракта формирования сигнала "I$\Rightarrow$ТКОп":	

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		- правильность формирования кода команды на выходе дешифратора Дш2 и наличие связи его со входом микросхемы в тракте формирования сигнала "I⇒ТКОп"; - правильность работы микросхем логической цепи формирования сигнала "I⇒ТКОп".	
- не вырабатывается сигнал "АО"		Проверьте наличие сигнала "Ао" ("лог.I") на контактах У48/I3, П3/25 сборки 2, П3/46, У56/8 сборки I.	
		При отсутствии в режиме чтения сигнала "АО" ("лог.0" на контакте У56/8 сборки I определите по адресу, указанному в регистре РА, к какому запоминающему устройству было обращение, и в соответствии с этим проверьте установку триггера ТВЧI, собранного на микросхемах У73-I и У73-2, в состояние "I" (сигнал "лог.I" на контакте У73/6 сборки I) при наличии линий связи: - для сигнала "ИВЧ ОЗУ": У57/I2, I3, ПI/48 сборки I, ПУI/27; - для сигнала "ИВЧ ШЗУ": У83/I3, ПI/47 сборки I, ПУ3/I; - для сигнала "ИВЧ КПА": У83/I2, Ш/45 сборки I, ПУ2/92; - для сигнала "ИВЧ ПЗУ": У83/I0, ПI/I9 сборки I, ПУI/30. Если обращение было к ОЗУ и триггер ТВЧI не установился в состояние "I", проверьте наличие сигнала "Пр ОЗУ" ("лог.I") на контактах У84/3, П3/6, ПI/4 сборки I, ПУ2/33 и сигнала "ТЗУI" ("лог.I" на контактах У84/4, У79/6 сборки I.	Сборка I И15.I05.055 Э3 (лист 2)

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
9. Не запускается ЦВУ при нажатии кнопки "ПУСК"	I. Не запускается автомат подготовки, так как не возбуждается триггер "С"	Проверьте наличие сигналов "Лог.I": "ТКОп" на контакте У20/I сборки I, "Ао" на контакте У20/2 сборки I, "Шр ВЧК" на контакте У20/4 сборки I и "z_2" на контакте У20/5 сборки I.	Сборка I ИЛ5.I05.055 ЭЗ (лист I), Сборка 2 ИЛ5.I05.056 ЭЗ

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		Проверьте формирование триггером ТКОп сигнала "ТКОп" ("лог.I") на контакте У22/I2 сборки 2 и линию связи сигнала "ПУСК": У22/I, П2/20 сборки 2, ПУ2/45. Проверьте формирование сигнала "Ао" ("лог.I") на контакте У56/8 сборки I. Проверьте формирование сигнала "ШПр ВЧК" ("лог.0") на контакте У23/8 сборки I. Проверьте линию связи сигнала "τ_2": У20/5, П1/6 сборки I, ПУ2/28, ПУ3/8. При наличии указанных сигналов проверьте работу триггера "с", собранного на микросхемах УI7-I и УI7-2 сборки I (на контакте УI7/6 сборки I должен быть сигнал "лог.I", а на контакте УI7/8 сборки I - сигнал "лог.0").	
2. Не заносится номер команды в РА, так как не формируется микрооперация "РНК ⟹ РА"		Проверьте линию связи сигнала "РНК⟹РА": УI7/6, П2/I9, ПУ2/68 и сигнала "Пуск": УI7/5, П2/20, ПУ2/45.	Сборка 2, ИI5.I05.056 Э3
		Проверьте по индикации пульта КПА правильность занесения содержимого регистра РНК в регистр РА	Сборка 2. ИI5.I05.056 Э3
3. Нет чтения команды из ЗУ (не индицируется код команды на РКОпI, РКОп2)		Проверьте формирование микрооперации "Чт⟹ЗУ". Если триггер ТЧт находится в состоянии "I" (сигнал "лог.I" на контакте У63/6 сборки I) микрооперация формируется. Проверьте линию связи: - сигнала "Чт⟹ЗУ" (У68/9,I0, П3/55 сборки I, П3/I6, УI6/8 сборки 2);	Сборка I ИI5.I05.055 Э3 (лист 2), сборка 2 ИI5.I05.056 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		- сигнала "$\overline{авс} \cdot z_1 \vee$ Пуск" (УI6/I, У32/3 сборки 2); - сигнала "Пуск" У32/4, П2/20 сборки 2	
I0. Не запускается ЦВУ при нажатии кнопки "ИСПОЛН. ВЧК КПА"	I. Не запускается автомат подготовки, так как триггер "f" не устанавливается в состояние "I"	Проверьте линию связи сигнала "Исполн.ВЧК КПА": УI9/I3, П3/I2, П1/9, ПУ2/93. Проверьте установку триггера "f" в состояние "I" (сигнал "лог.I" на контакте У35/6) при нажатии кнопки "ИСПОЛН.ВЧК КПА".	Сборка I ИI5.I05.055 Э3 (лист I)
	2. Не формируется сигнал "Сброс $\Rightarrow$ Ао"	Проверьте линию связи сигнала "Исполн.(ВЧК КПА)": У8/2, П3/59 сборки 2, П3/I2, П1/9 сборки I, ПУ2/93. Проверьте установку триггера ТВЧI в состояние "0" (сигнал "лог.0" на контакте У73/6 сборки I) при нажатии кнопки "ИСПОЛН.ВЧК КПА". Проверьте линию связи сигнала "Сброс $\Rightarrow$ Ао": У73/2,3, П3/47 сборки I, П3/24, У8/I2 сборки 2.	Сборка I ИI5.I05.055 Э3 (лист 2), сборка 2 ИI5.I05.056 Э3
	3. Не формируется сигнал "Сброс"	Проверьте наличие связи сигнала "Исполн.(ВЧК КПА)": УI5/I3, П3/59 сборки 2, П3/I2, П1/9 сборки I, ПУ2/93.	
II. ЦВУ останавливается при выполнении команд	I. Нет перехода на другую команду, так как не запускается автомат подготовки с I состояния	Проверьте установку триггера "с" в состояние "I" согласно п.9 (причина I) настоящей таблицы.	

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	2. Автомат подготовки останавливается на I2 состоянии "abcdef" так как триггер "в" не устанавливается в состояние "I"	Проверьте наличие сигнала "лог.I" на входе триггера "в" (УII/9,I0, УI3/I2 сборки I). В режиме чтения проверьте формирование сигнала "$\overline{def \cdot \tau_2 \cdot АЧт}$" ("лог.0") на контактах УI3/2, У6/8 сборки I Проверьте поступление входных сигналов ("лог.I") и их формирование: - сигнала "А0" - на контакте У6/9 сборки I согласно п.8 настоящей таблицы; - сигнала "АЧт" - на контактах У6/I2, П2/4 сборки I, П2/22, П3/60, У80/8 сборки 3; - сигнала с триггера "f" на контактах У6/I0, У35/6 сборки I; - сигнала "$\overline{de\,\tau_2}$" - на контактах У6/I3, У23/3 сборки I. В режиме записи проверьте формирование сигнала "$\overline{def \cdot \tau_2 \cdot АЧт}$" ("лог.0") на контактах УI3/I3,8 сборки I. Проверьте поступление входных сигналов ("лог.I") и их формирование: - сигнала "$\overline{АЧт}$" - на контактах УI3/II, У26/6 сборки I; - сигнала с триггера "$\overline{f}$" - на контактах УI3/9, У35/6, П3/36 сборки I; - сигнала "$de \cdot \tau_2$" - на контактах УI3/II, У23/3 сборки I. Проверьте установку триггера "в", собранного на микросхемах УII-I, УII-2 сборки I, в состояние "I" (сигнал "лог.I" на контакте УII/6 сборки I).	Сборка I ИI5.I05.055 Э3 (лист I), сборка 3 ИI5.I05.057 Э3 (лист 2)

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	3. Не запускается автомат подготовки после обмена ССП (не индицируются сигналы триггеров "а", "в", "с").	Проверьте формирование сигнала "Пр $\overline{\Pi_2}$ · Ао · τ_2 " ("лог.0" на контакте У2I/6 сборки I) и поступление его на входы триггеров: – "а" – У4/4 сборки I; – "в" – УII/4 сборки I; – "с" – УI7/7 сборки I. Проверьте поступление входных сигналов ("лог.I") и их формирование: – сигнала "Пр $\overline{\Pi_2}$ " – на контактах У2I/5, П3/39 сборки I, П3/32, У32/II сборки 2; – сигнала "Ао" – на контактах У2I/3, У56/8 сборки I; – сигнала "τ_2" – на контактах У2I/4, П1/6 сборки I, ПУ2/28, ПУ3/8.	Сборка I ИП5.I05.055 Э3 (лист I), сборка 2 ИП5.I05.056 Э3
	4. Не запускается ГИР I после I3 состояния автомата подготовки (не индицируется сигнал "Е1")	Проверьте наличие сигнала "Зап.ГИРI" ("лог.I") на входе триггера Е1 – контакте У8/9,I0 сборки 4 и формирование его на контакте У45/8 сборки 2 при поступлении входного сигнала "$\overline{авс} \cdot \tau_1$" ("лог.0") на контакт У45/3. Проверьте работу триггера формирования фазы Е1 (У8 сборки 4).	Сборка 4 ИП5.I05.058 Э3 (лист I); сборка 2 ИП5.I05.056 Э3
	5. Не запускается ГИР I или ГИР П при выполнении любой команды (не индицируется сигнал "Е1" или "Е5" соответственно)	В соответствии с алгоритмом выполнения команды и табл.4 "Сигналов узла выходных сигналов УУ" проанализируйте, какие входные сигналы должны поступать на вход схемы формирования сигнала "Зап.ГИР Д" (см.схему электрическую принципиальную сборки 4). При выполнении команд, требующих многократных запусков ГИР I и ГИР П не формируется сигнал "Тож" ("лог.I")	Сборка 2 ИП5.I05.056 Э3, сборка 4 ИП5.I05.058 Э3 (лист I); сборка I ИП5.I05.055 Э3 (лист I)

288

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		на контакте У23/6 сборки 4 при поступлении сигнала "I ⟹ Т0ж" на входной контакт У23/9,I0 сборки 4 триггера, собранного на элементах У23-I, У23-2 с контакта У30/8 сборки 4. Проверьте формирование сигнала "I ⟹ Т0ж" согласно схеме электрической принципиальной сборки 4. В командах записи слова в ЗУ и нормализации на выходном контакте У80/I2 сборки 4 триггера, собранного на микросхемах У30-I и У59-2 формируется сигнал "А6" при поступлении на входной контакт триггера У59/I0 сборки 4 сигнала с контакта У55/6 сборки I. Проверьте работу тракта формирования сигнала "А6" блоком обращения к памяти, определив по адресу в регистре РА, в какое запоминающее устройство записывалось слово. Проверьте установку триггера ТК0жI, собранного на микросхемах У72-I и У72-2 сборки I, в состояние "I" (сигнал "лог.I" на контакте У72/6, П3/60 сборки I). Проверьте линии связи сигналов в зависимости от типа ЗУ: - сигнал "ИКО ОЗУ": У82/9,I0, ПI/33 сборки I, ПУI/28; - сигнал "ИКО ПЗУ": У83/2, ПI/I6 сборки I, ПУI/5; - сигнал "ИКО КПА": У83/4, ПI/4I сборки I, ПУ2/44. Проверьте формирование блоком обращения к памяти сигнала "ИЗп ОЗУ" (сигнал "лог.0" на контакте У38/6	

281

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		сборки I), если слово записывалось в ОЗУ, при наличии входных сигналов:	
		– "Обращение ЦВУ" на контакте У4I/I сборки I;	
		– "ТЗп" на контакте У4I/2 сборки I;	
		– "ТЗУ2 Нач.Уст." на контакте У4I/4 сборки I;	
		– "2" на контакте У4I/5 сборки I.	
		При отсутствии хотя бы одного из указанных сигналов проверьте его формирование и наличие линии связи согласно схеме электрической принципиальной сборки I. Если обращение было к другому типу ЗУ, проверьте формирование сигнала "ИЗп КПА" ("лог.0") на контакте У42/8 сборки I или сигнала "ИЗп КПА" ("лог.I") на контакте У54/6 сборки I. Проверку производите так же, как проверку сигнала "ИЗп ОЗУ".	Сборка 4 ИП5.I05.058 Э3 (лист I)
6. Не формируется фаза "Н" и "Спв".	ЕЗ в командах	Проверьте поступление сигнала "Зап.ЕЗ" ("лог.I") с контакта У26/8 на вход триггера ЕЗ (контакт УI0/9,I0). Выполняя команды "Н" и "Спв", проверьте установку триггера ТЦ, собранного на микросхемах У24-I и У24-2, в состояние "I" (сигнал "лог.I" на контакте У24/6) при поступлении сигнала "I ⟹ ТЦ" на контакт У24/9,I0 с контакта У22/3. Проверьте формирование сигнала "I ⟹ ТЦ".	

290